

Напишите формулу зависимости сопротивления конденсатора от частоты

Напишите формулу зависимости сопротивления индуктивности от частоты

Напишите формулу, связывающую напряжение на резисторе и ток через резистор

Напишите формулу, связывающую ток через конденсатор и напряжение на конденсаторе

Напишите формулу, связывающую ток через индуктивность и напряжение на ней

Дайте определение амплитудно-частотной характеристике четырёхполюсника

Дайте определение фазо-частотной характеристике четырёхполюсника

Как ведёт себя ток по отношению к напряжению на конденсаторе (отстаёт или опережает и на сколько градусов)

Как ведёт себя ток по отношению к напряжению на индуктивности (отстаёт или опережает и на сколько градусов)

Какой из перечисленных ниже элементов не является инерционным: резистор, конденсатор, индуктивность

Какие из перечисленных ниже элементов являются линейными: резистор, конденсатор, индуктивность

Что означает одна точка на АЧХ?

Что означает одна точка на ФЧХ?